

Registro de Carga Serial y Paralela

Taller de Sistemas Embebidos

Ishai Gun Roffe

Profesor: Oscar Alvarado Nava

Indice

Descripción del funcionamiento del circuito.....	3
Flip Flop.....	4
Descripción.....	4
Código:.....	4
Multiplexor.....	5
Descripción.....	5
Código:.....	5
Reloj.....	6
Descripción.....	6
Código:.....	6
Decodificador.....	7
Descripción.....	7
Código.....	7
Modulo Principal.....	8
Código:.....	9

Descripción del funcionamiento del circuito

Se realizó en una Nexys 3 un circuito compuesto de un registro, un decodificador y las entradas y salidas correspondientes para checar el correcto funcionamiento del mismo.

El registro guarda datos de 4 bits, está compuesto por cuatro Flip Flops de tipo D, el registro es capaz de recibir datos tanto de forma paralela como serial (del bit más significativo al menos significativo), la entrada paralela y serial del registro están conectadas a los switches de la tarjeta de desarrollo. La salida del registro es de tipo paralela y se conecta a cuatro leds y al display de siete segmentos, el cual también despliega valores hexadecimales, de esta manera es capaz de mostrar cualquier valor que reciba del registro.

Flip Flop

Descripción

El Flip Flop es el componente del registro que guarda la información.

Entradas y salidas:

clk	<i>entrada</i>	Señal de reloj.
reset	<i>entrada</i>	Señal de reset, asigna el valor cero a la salida q.
d	<i>entrada</i>	Dato de entrada, el dato que guardara el flip flop.
q	<i>salida</i>	Dato de salida, el dato que devuelve el flip flop.

Comportamiento:

t		t+1
reset	d	q
1	X	0
0	d	d

Código:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity ff is
    Port ( clk      : in   STD_LOGIC;
          reset    : in   STD_LOGIC;
          d        : in   STD_LOGIC;
          q        : out  STD_LOGIC);
end ff;

architecture Behavioral of ff is

    signal t : STD_LOGIC;

begin

    process(clk,reset,d)
    begin
        if clk='1' then
            if reset='1' then
                t <= '0';
            else
                t <= d;
            end if;
        end if;
    end process;

    process(clk,d)
    begin
        if clk='0' then
            q <= t;
        end if;
    end process;

end Behavioral;
```

Multiplexor

Descripción

El multiplexor es el que se encarga de asignar cual será la entrada del flip flop, este determina si el dato que se recibiera será la salida del flip flop anterior (serial) o el valor recibido del switch correspondiente, todos los flip flops tienen un multiplexor excepto el primero (el que guarda el bit más significativo) ya que la entrada de este es la entrada paralela de este flip flop así como la entrada serial del registro en sí.

Entradas y Salidas:

a	<i>entrada</i>	Salida del Flip Flop anterior
b	<i>entrada</i>	Entrada del switch
s	<i>entrada</i>	Selecciona la entrada que pasará
o	<i>salida</i>	Hacia el siguiente Flip Flop

Comportamiento:

Entrada	Salida
s	o
0	a
1	b

Código:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mltp is
    Port ( a : in  STD_LOGIC;
          b : in  STD_LOGIC;
          s : in  STD_LOGIC;
          o : out STD_LOGIC);
end mltp;

architecture Behavioral of mltp is
begin
    process(s,a,b)
    begin
        if s='0' then
            o <= a;
        else
            o <= b;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Reloj

Descripción

El reloj es necesario para la transferencia serial de datos, este tiene una duración de al rededor de un segundo y puede ser habilitado o deshabilitado, esto con la finalidad de hacer más fácil la interacción con el usuario.

Este módulo está encargado de reducir la frecuencia de reloj de la Nexys 3, de 100 Mhz a 1Hz.

Entradas y Salidas:

ci	entrada	Entrada 100 Mhz
co	salida	Salida 1 Hz

Código:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity reloj is
    Port ( ci : in  STD_LOGIC;
          co : out STD_LOGIC);
end reloj;

architecture Behavioral of reloj is
    signal x: STD_LOGIC := '0';
    signal y: integer range 0 to 99999999 := 0;
begin
    fd: process(ci)
    begin
        if rising_edge(ci) then
            if (y=99999999) then
                x <= NOT(x);
                y <= 0;
            else
                y <= y + 1;
            end if;
        end if;
    end process;

    co <= x;
end Behavioral;
```

Decodificador

Descripción

El decodificador convierte el valor hexadecimal que recibe del registro a un valor que se envía al display de siete segmentos que pueda ser fácilmente legible por una persona.

Este módulo puede representar valores de *0000* a *1111* en formato hexadecimal (0,1,2,....,C,D,E,F).

Entradas y salidas:

i entrada	Entrada de 4 bits
o salida	Salida a Display

Código

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity decod is
    Port ( i : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          o : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0));
end decod;


architecture Behavioral of decod is

begin
    process (i)
    begin
        case i is
            when "0000" => o <= "000000111110"; --0
            when "1000" => o <= "100111111110"; --1
            when "0100" => o <= "001001011110"; --2
            when "1100" => o <= "000011011110"; --3
            when "0010" => o <= "100110011110"; --4
            when "1010" => o <= "010010011110"; --5
            when "0110" => o <= "010000011110"; --6
            when "1110" => o <= "000111111110"; --7
            when "0001" => o <= "000000011110"; --8
            when "1001" => o <= "000010011110"; --9
            when "0101" => o <= "000100011110"; --a
            when "1101" => o <= "110000011110"; --b
            when "0011" => o <= "011000111110"; --c
            when "1011" => o <= "100001011110"; --d
            when "0111" => o <= "011000011110"; --e
            when others => o <= "011100011110"; --f
        end case;
    end process;
end Behavioral;
```


Modulo Principal

El módulo principal es donde se hacen las instancias de todos los módulos y se interconectan entre sí.

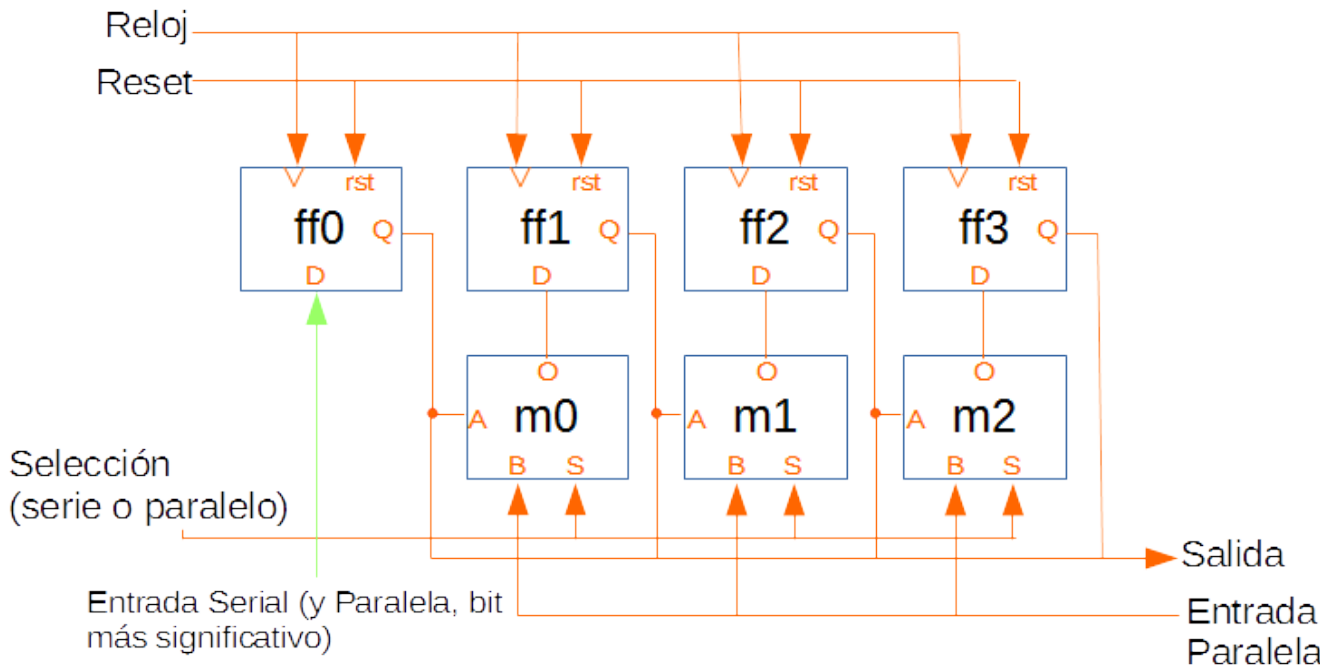El registro está compuesto de cuatro flip flops y tres multiplexores, los cuales están conectados de la siguiente manera.



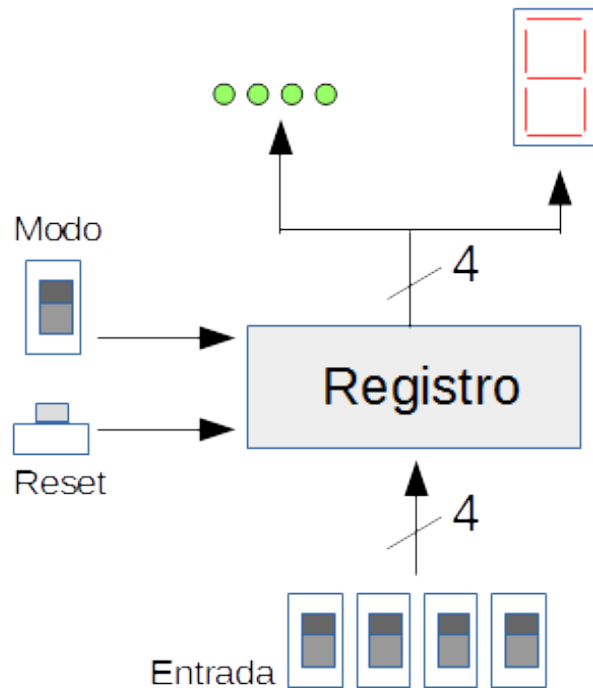El circuito en general se puede representar de la siguiente manera:



Código:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity main is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          sw : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
          pb : in  STD_LOGIC;
          led : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          disp : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0));
end main;

architecture Behavioral of main is

    component decod
        Port ( i : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              o : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0));
    end component;

    component ff
        Port ( clk : in  STD_LOGIC;
              reset : in  STD_LOGIC;
              d : in  STD_LOGIC;
              q : out  STD_LOGIC);
    end component;

    component mltp
        Port ( a : in  STD_LOGIC;
              b : in  STD_LOGIC;
              s : in  STD_LOGIC;
              o : out  STD_LOGIC);
    end component;

    component reloj
        Port ( ci : in  STD_LOGIC;
              co : out  STD_LOGIC );
    end component;

    signal s: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal r: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
    signal c,d: STD_LOGIC;

begin

    ff0:ff
port map(
    clk => d,
    reset => pb,
    d => sw(3),
    q => s(0)
);

    led(3) <= s(0);
```



```

mltp0:mltp
port map(
    a => s(0),
    b => sw(2),
    s => sw(4),
    o => r(0)
);

ff1:ff
port map(
    clk => d,
    reset => pb,
    d => r(0),
    q => s(1)
);

led(2) <= s(1);

mltp1:mltp
port map(
    a => s(1),
    b => sw(1),
    s => sw(4),
    o => r(1)
);

ff2:ff
port map(
    clk => d,
    reset => pb,
    d => r(1),
    q => s(2)
);

led(1) <= s(2);

mltp2:mltp
port map(
    a => s(2),
    b => sw(0),
    s => sw(4),
    o => r(2)
);

ff3:ff
port map(
    clk => d,
    reset => pb,
    d => r(2),
    q => s(3)
);

led(0) <= s(3);

```

```
decod0:decod
port map(
    i => s,
    o => disp
);

reloj0: reloj
port map(
    ci => clk,
    co => c
);

process (sw(5), c)
begin
    d <= c AND sw(5);
end process;

led(7) <= c;
led(6) <= d;
led(5) <= '0';
led(4) <= '0';

end Behavioral;
```